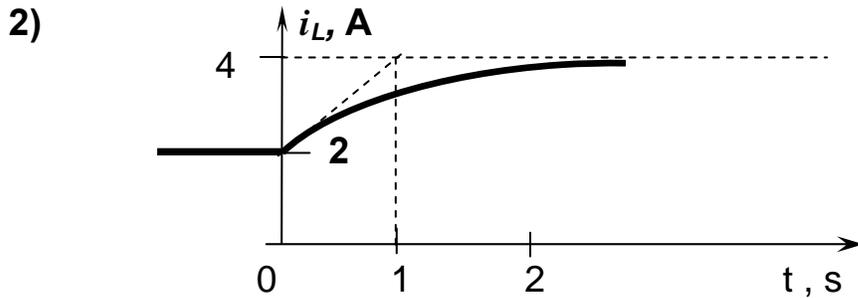


Elettrotecnica I - II – Esame del 9 - 02- 2009
Soluzioni

1) $v_u = 6V$



3) $P = 600W$

4) Funzione di trasmissione: $H(s) = \frac{sCR}{sCR + 1} = \frac{s}{s + 100}$

Curve di risposta:

