

Elettrotecnica I - II – Esame del 4 - 02- 2010 Soluzioni

$$1) \quad R_{eq} = \frac{R}{2-\alpha}; \quad V_{eq} = \frac{E(1-\alpha)}{2-\alpha}$$

$$2) \quad i_C(t) = 1,94 e^{-0,152t} - 1,94 e^{-0,410t} \quad (t \geq 0, \text{ mA, } \mu\text{s})$$

Istruzioni per l'analisi del transitorio:

Analisi transitorio

V1 1 0 10

L 1 2 10E-3 IC = 0

R1 2 0 10k

R2 2 3 10k

C 3 0 0.8E-09 IC = 0

*


.TRAN 1E-9 10E-6 UIC

.PROBE

.END

$$3) \quad \text{Funzione di trasmissione: } \frac{V_u}{V_e} = \frac{1}{RC} \frac{1}{s + 1/(RC)} = 41,7 \times 10^3 \frac{1}{s + 41,7 \times 10^3}$$

Curve di risposta:

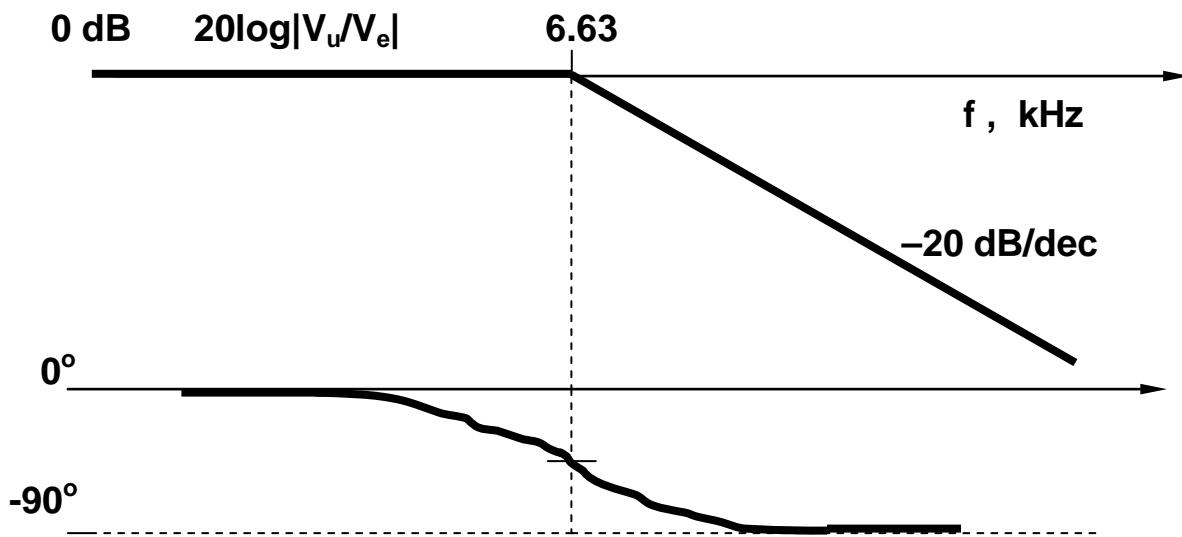

$$4) \quad Q = -39,5 \text{ mVAR}$$